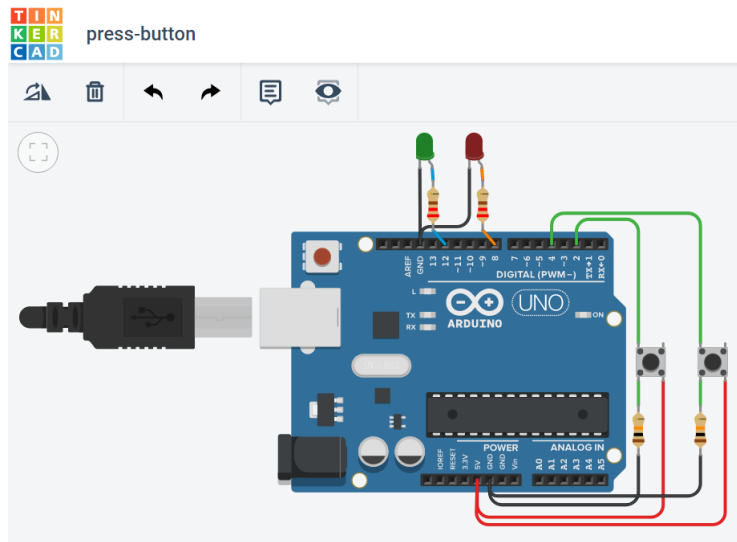


Nome: Lucas Bezerra da Silva

EXERCÍCIOS 2

Faça um programa e o circuito que execute a seguinte função: se pressionar um botão 1 um LED verde acende e se pressionar um botão 2 um LED vermelho acende.




Link do projeto: www.tinkercad.com/things/ldag17Mx2KL

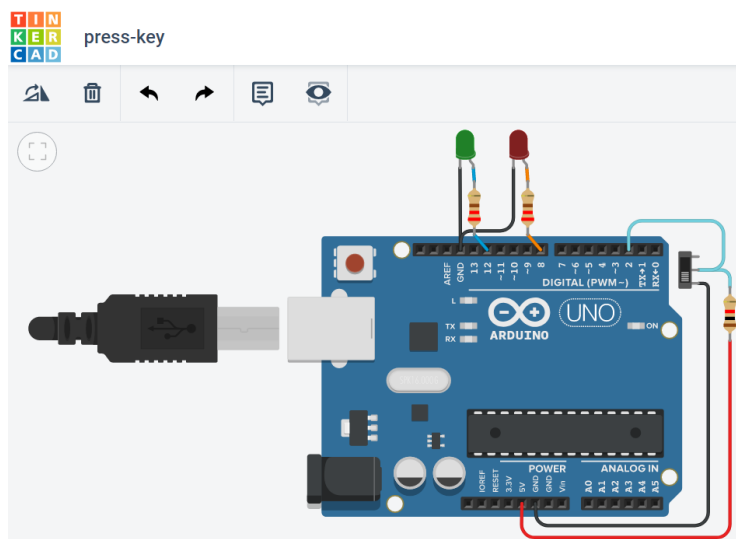EXERCÍCIOS 3

Faça um programa e o circuito que execute a seguinte função:

- Se a chave estiver para baixo:
 - O LED verde deve estar apagado
 - O LED vermelho deve estar aceso.
- Se a chave estiver para cima:
 - O LED verde deve estar aceso
 - O LED vermelho deve estar apagado.



Link do projeto: www.tinkercad.com/things/igm73CZkONM